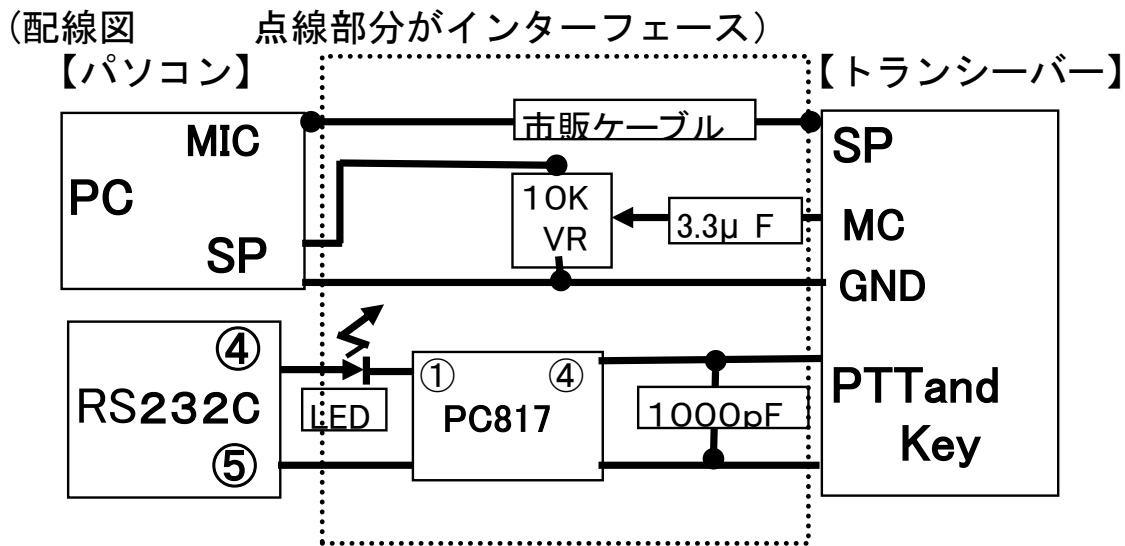


超簡単 インターフェースの配線図



パソコンの COMポートから フォトカプラを通して PTTを制御します。【送信ボタンを押す】

パソコンのオーディオ出力【イヤホン端子から】をボリュームとコンデンサ(3.3 μ F程度)を通し トランシーバのマイク【低周波回路】に入れる (電源分離と レベル調整)

パソコンのマイク端子と トランシーバーのイヤホン端子は市販のステレオケーブルで 繋ぐ (レベル調整は トランシーバーのボリュームで調整する)